

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. – 2023

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α

A1. α) Σωστό

β) Λάθος

γ) Λάθος

δ) Σωστό

ε) Λάθος

A2. 1. γ

2. στ

3. α


4. β

5. ε


ΘΕΜΑ Β

B1.

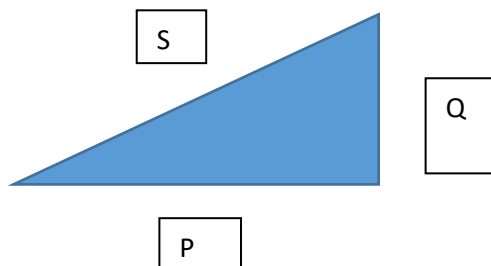α) Τρίγωνο ισχύος με επαγωγική συμπεριφορά



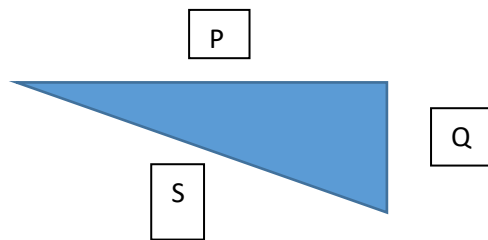β) Τρίγωνο ισχύος με χωρητική συμπεριφορά



B2. $u_1 = 230\sqrt{2}(\eta\mu 314t + 20^\circ)V$

$$u_2 = 230\sqrt{2}(\eta\mu 314t - 100^\circ)V$$

$$u_3 = 230\sqrt{3}(\eta\mu 314t - 220^\circ)V$$

B3. $u = (30/\sqrt{2}) \eta\mu(20\pi t + 45^\circ)V$

α) Αρχική φάση $\varphi_0 = 45^\circ$

β) $U_{\epsilon v} = (30/\sqrt{2})/\sqrt{2} = 30/(\sqrt{2} * \sqrt{2}) = 30/2 = 15V$

γ) $U(0) = (30/\sqrt{2}) \eta\mu(20\pi * 0 + 45^\circ) = (30/\sqrt{2}) \eta\mu(45^\circ) =$

$$[(30/\sqrt{2})] * [(\sqrt{2}/2)] = 15V$$

δ) $U_{av} = (1/2) * U_{\epsilon v} = 15/2 = 7,5V.$

ΘΕΜΑ Γ

RLC σειράς

$$R, X_L, C = (1/3) \text{ mF} \quad U = 100 \text{ V} \quad i(t) = 10\sqrt{2} \sin(500t) \text{ A} \quad X_L = 2X_C$$

Γ1. Έχω $I_{\text{EV}} = I_0 / \sqrt{2} = (10\sqrt{2}) / \sqrt{2} = 10 \text{ A}$

Επομένως $U_{\text{EV}} = I_{\text{EV}} * Z \Rightarrow Z = U_{\text{EV}} / I_{\text{EV}} = 100 \text{ V} / 10 \text{ A} = 10 \Omega$. Άρα $Z = 10 \Omega$

Γ2. Για το X_C έχω

$$\omega = 500 \text{ rad/sec}$$

$$X_C = (1/\omega * C) = [1/(500 * 1/3 * 10^{-3})] = [(3 * 10^3)/(500)] = 3000/500 = 6$$

$$X_C = 6 \Omega$$

Γ3. Έχω $X_L = 2X_C \Leftrightarrow X_L = 2 * 6 = 12 \Omega$

Επομένως $U_L = I_{\text{EV}} * X_L = 10 * 12 = 120 \text{ V}$.

Γ4.

$$\cos \phi = R/Z$$

$$R = \sqrt{Z^2 - (X_L - X_C)^2} = \sqrt{10^2 - (12 - 6)^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8 \Omega.$$

$$\cos \phi = R/Z = 8/10 = 0,8$$

$$P = U_{\text{EV}} * I_{\text{EV}} * \cos \phi = 100 * 10 * 0,8 = 800 \text{ Watt}$$

$$S = U_{\text{EV}} * I_{\text{EV}} = 100 * 10 = 1000 \text{ VA}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{1000^2 - 800^2} = 600 \text{ Var.}$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

$$\text{RLC } R = 2 \Omega, L = 40/\pi \text{ mH } C = 100/\pi \text{ } \mu\text{F}$$

$$U = 240\sqrt{2} \sin(500\pi t + 30^\circ) \text{ V}$$

$$\Delta 1. X_L = \omega * L = [(500\pi) * (40/\pi) * (10^{-3})] = 20\Omega$$

$$X_C = 1 / \omega * C =$$

$$[1 / (500\pi) * (100/\pi) * (10^{-6})] = 10^6 / 50000 = 10^2 / 5 = 100 / 5 = 20\Omega$$

Δ2.

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{2^2 + (20 - 20)^2} = \sqrt{2^2} = 2\Omega$$

Συντονισμός

$$I = U_{EV} / Z = 240 / 2 = 120A$$

$$U_{EV} = 240\sqrt{2} / \sqrt{2} = 240V$$

Δ3.

$$i(t) = I_0 \sin(500\pi t) A \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} i(t) = 120\sqrt{2} \sin(500\pi t) A$$

$$I_0 = I_{EV} * \sqrt{2} = 120\sqrt{2} A$$

Δ4.

$$f_0 = 1 / (2\pi \sqrt{L C}) = 1 / \sqrt{\frac{40}{\pi} \cdot \frac{100}{\pi} \cdot 10^{-9}} = 1 / \sqrt{\frac{4}{\pi^2} \cdot 10^{-6}} =$$

$$1 / [2\pi * (2/\pi) * 10^{-3}] = 10^3 / 4 = 250Hz$$

$$Q_P = X_L / R = 20 / 2 = 10.$$